

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

II Kolokvijum

Logičko projektovanje računarskih sistema I

27.06.2014

Zadatak se radi 60 minuta

NAPOMENA:


Za potrebe kolokvijuma koristiti direktorijum C:\Temp\LPRS1_XXXXX\KOL2, gde je XXXXX broj indeksa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

Za četvorobitni mikroprocesor prikazan na Slici 1 potrebno je isprojektovati sledeće module:

- Upravljačku jedinicu
- Modul na vrhu hijerarhije

Moduli Registar, Multiplekser i Dekoder, već su opisani i dati u prilogu. Modul aritmetičko-logička jedinice je nepotpuno opisan i potrebno je dodati opis instrukcija pomeranja da bi obavljala funkcije iz tabele 1.

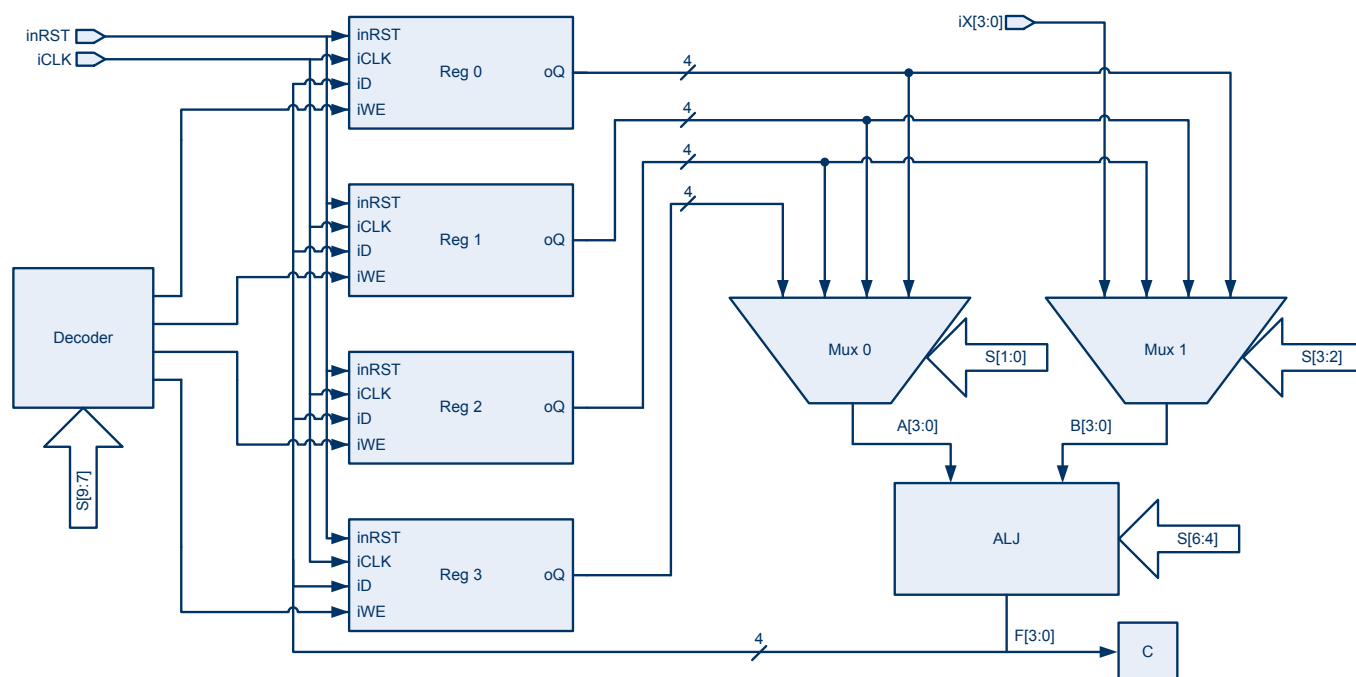

Slika 1: Blok šema mikroprocesora

Upravljačka jedinica procesora treba da realizuje algoritam prikazan na slici 3. Upravljačka reč procesora je prikazana na slici 2. Bit S[9] upravljačke reči predstavlja dozvolu rada za dekode.

S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Slika 2: Upravljačka reč mikroprocesora


Aritmetičko Logička Jedinica (ALJ) izvršava funkcije opisane Tabelom 1. Tabela 2 prikazuje funkcije preostalih delova mikroprocesora.

S ₆	S ₅	S ₄	F
0	0	0	B
0	0	1	A+B
0	1	0	not(A)
0	1	1	A+1
1	0	0	ashr(A)
1	0	1	ashl(A)
1	1	0	A shr
1	1	1	A shl

Tabela 1: Funkcije koje realizuje ALJ

	A		B		D	
Binarni kod	S ₁	S ₀	S ₃	S ₂	S ₈	S ₇
00	A ← R0		B ← R0		R0 ← F	
01	A ← R1		B ← R1		R1 ← F	
10	A ← R2		B ← R2		R2 ← F	
11	A ← R3		B ← X		R3 ← F	

Tabela 2: Opis funkcija pojedinih delova mikroprocesora

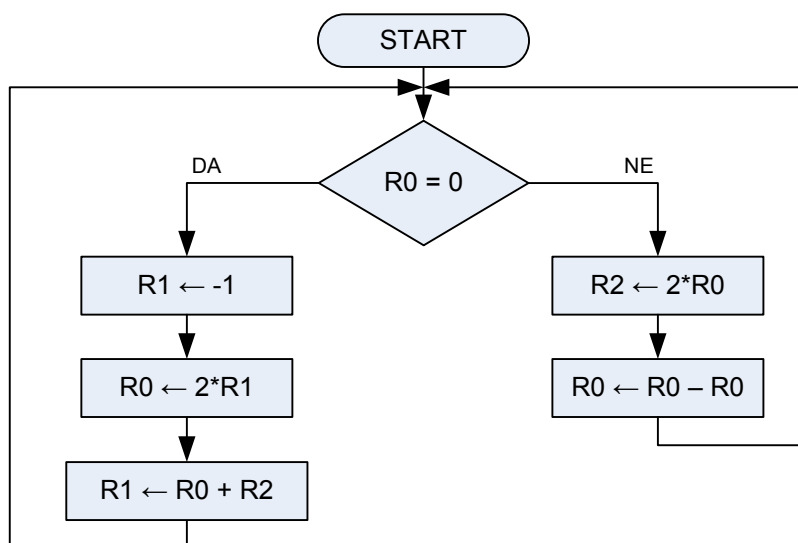

Slika 3: Mikroprogram koji treba da izvršava UJ

Funkciju realizovanog sistema proveriti simulacijom koristeći VHDL testbench. Simulacija treba da obuhvati prolaz kroz sve grane realizacije definisanog algoritma.

NAPOMENA:

U rešenju priložiti

- VHDL kod realizovanih modula (u obliku izvornog koda na računaru), 85 poena
- Testbench u vidu VHDL koda 5 poena
- Vremenski dijagram sa ilustracijom SVIH prelazaka stanja upravljačke jedinice (u vidu simulacije VHDL koda na računaru). 10 poena