

POKAZNA VEŽBA 3

VHDL opis kombinacionih mreža

Potrebno predznanje

- Urađena pokazna vežba 2
- Standardne kombinacione mreže

Šta će biti naučeno tokom izrade vežbe?

Nakon urađene vežbe, bićete u mogućnosti da:

- Opišete proizvoljnu kombinacionu mrežu u VHDL-u koristeći
 - Opis na nivou logičkih kola
 - Uslovne dodele
 - Kombinacione procese
- Simulirate vaš sistem uz pomoć ModelSim-Altera ili Questa alata

Apstrakt i motivacija

Opis digitalnih sistema na nivou logičkih kola, bilo da ga radite crtajući električnu šemu ili opisujući VHDL jezikom na nivou logičkih kola, zahteva da poznajete Bulove jednačine sistema koji želite da opišete. Svakako, opis digitalnih sistema u VHDL-u olakšava i ubrzava proces projektovanja digitalnih sistema, a u narednim vežbama ćete naučiti da razlikujete i opišete različite kombinacione i sekvencijalne sisteme. U prethodnoj vežbi smo pokazali više načina za opisivanje digitalnih sistema u VHDL-u i već tada je bilo očividno da nije svaki opis pogodan za svaku vrstu digitalnog sistema. U ovoj vežbi ćete proširiti znanje o kombinacionim mrežama i na kraju vežbe opisati složeni kombinacioni sistem koji veoma liči na aritmetičko-logičku jedinicu nekog procesora.

TEORIJSKE OSNOVE


1. Kombinacione mreže

Kombinacione mreže su složeni digitalni sistemi kod kojih logičko stanje izlaza zavisi samo od **trenutnih vrednosti** signala na ulazu. Osnovne vrste kombinacionih mreža su:

- Logička kola
- Multiplekser
- Demultiplekser
- Dekoder
- Koder, itd.

Multiplekser je kombinaciona mreža sa 2^n ulaza, n upravljačkih (selekcioni) signala i **jednim** izlazom, gde upravljački signali određuju koji od ulaza će biti prosleđen na izlaz u datom trenutku. U nastavku je prikazan multiplekser 4x1, istinitosna tablica i primer VHDL opisa pomoću kombinacionog procesa sa if-else strukturom.

Primena: Prenos podataka sa više izvora preko jedne linije (npr. telekomunikacioni sistemi).

 


Slika 1-1. Primer multipleksa 4x1

```
process (iE, iX0, iX1, iX2, iX3, iSEL)
begin
    if (iE = '1') then
        if (iSEL = "00") then
            oY <= iX0;
        elsif (iSEL = "01") then
            oY <= iX1;
        elsif (iSEL = "10") then
            oY <= iX2;
        else
            oY <= iX3;
        end if;
    else
        oY <= '0';
    end if;
end process;
```

Demultiplekser je kombinaciona mreža sa **jednim** ulazom, **n** upravljačkih (selekcionih) signala i **2ⁿ** izlaza, gde se vrednost ulaznog signala prenosi na jedan od više izlaznih signala na osnovu upravljačkih (selekcionih) ulaza. U nastavku je prikazan demultiplekser 1x4, istinitosna tablica i primer VHDL opisa uslovnim dodelom.

 Primena: Razdvaja podatke sa jednog ulaza na više izlaza (npr. digitalni video/audio sistemi).




DEMUX 1x4						
iE	iSEL ₁	iSEL ₀	oY ₃	oY ₂	oY ₁	oY ₀
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	iX
1	0	1	0	0	iX	0
1	1	0	0	iX	0	0
1	1	1	iX	0	0	0

Slika 1-2. Primer demultipleksa sa 2ⁿ izlaza i istinitosna tablica za DEMUX 1x4

```
oY0 <= iX when (iSEL = "00" and iE = '1') else '0';
oY1 <= iX when (iSEL = "01" and iE = '1') else '0';
oY2 <= iX when (iSEL = "10" and iE = '1') else '0';
oY3 <= iX when (iSEL = "11" and iE = '1') else '0';
```

 Dekoder je kombinaciona mreža sa **n** ulaza i **2ⁿ** izlaza, koja dekoduje binarni signal na ulazu i aktivira tačno jedan od svojih izlaza na osnovu vrednosti binarnog ulaza. U nastavku je prikazana istinitosna tablica dekodera 2x4, kao i primer VHDL opisa uslovnim dodelom. **Primena:** adresiranje u memorijskim uređajima, 7-segmentni displej, dekodiranje instrukcija u CPU, itd.



DEKODER 2x4						
iE	iX ₁	iX ₀	oD ₃	oD ₂	oD ₁	oD ₀
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Slika 1-3. Primer dekodera sa n ulaza i 2ⁿ izlaza i istinitosna tablica za DEKODER 2x4


```
oD3 <= '1' when (iX1 = '1' and iX0 = '1' and iE = '1') else '0';
oD2 <= '1' when (iX1 = '1' and iX0 = '0' and iE = '1') else '0';
oD1 <= '1' when (iX1 = '0' and iX0 = '1' and iE = '1') else '0';
oD0 <= '1' when (iX1 = '0' and iX0 = '0' and iE = '1') else '0';
```

ili

```
oD <= "0001" when (iX = "00" and iE = '1') else
      "0010" when (iX = "01" and iE = '1') else
      "0100" when (iX = "10" and iE = '1') else
      "1000" when (iX = "11" and iE = '1') else
      "0000";
```

Koder je kombinaciona mreža sa 2^n ulaza i n izlaza, koja na osnovu aktivnog ulaza daje binarnu reprezentaciju na izlazu. U nastavku je prikazan koder 4x2, istinitosna tablica i VHDL opis pomoću IF-ELSE strukture.

Primena: numeričke tastature, kompresija podataka, itd.

 

Slika 1-4. Primer kodera sa 2^n ulaza i n izlaza i istinitosna tablica za KODER 4x2


```

process (iX, iE) begin
    if (iE = '1') then
        if (iX = „0001“) then
            oY <= „00“;
        elsif (iX = „0010“) then
            oY <= „01“;
        elsif (iX = „0100“) then
            oY <= „10“;
        else
            oY <= „11“;
        end if;
    else
        oY <= „00“;
    end if;
end process;

```

Kod kodera se može javiti **PROBLEM** definisanja izlaza u slučaju kada je istovremeno aktivno više od jednog ulaza. U ovom slučaju se definiše lista prioriteta za ulazne signale i takav koder se naziva **prioritetni koder**.

U slučaju kada je više od jednog ulaza aktivno, običan koder će izbaciti pogrešnu vrednost, dok će na izlazu prioritetnog kodera biti kôd ulaza **višeg** ili **nižeg** prioriteta. Na Slici 1-5 prikazan je prioritetni koder 8x3 višeg prioriteta, koji ima više aktivnih ulaza (iX_1 , iX_3 i iX_4). Obzirom da je iX_4 ulaz najvećeg prioriteta, na izlazu će biti prikazan njegov kôd $oY_2oY_1oY_0 = 100$.

 

Slika 1-5. Primer kodera i problema sa više aktivnih ulaza

2. Aritmetičke kombinacione mreže

Aritmetičke kombinacione mreže uglavnom izvršavaju jednu aritmetičku operaciju i tu spadaju:

- sabirač,
- komplementer (za dobijanje I i II komplementa),
- komparator,
- pomerač,
- množač, delitelj, itd.


Ukoliko kombinaciona mreža izvršava više od jedne operacije naziva se **aritmetičko logička jedinica**.

2.1. Sabirač

Sabirač je kombinaciona mreža koja vrši aritmetičko sabiranje brojeva. Sabiranjem dva n-bitna broja dobija se rezultat koji ima n+1 bit. Kako bi dobili ispravan rezultat, neoznačeni sabirci se proširuju **NULOM**, dok se označeni sabirci proširuju **ZNAKOM**. Kako bismo omogućili rad sa aritmetičkim operacijama i označenim/neoznačenim operandima, potrebno je uključiti JEDNU (odgovarajuću) od naredne dve biblioteke:

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;      -- neoznačeni brojevi
                                     ili
use ieee.std_logic_signed.all;        -- označeni brojevi
```

 Sledi primer sabirača u VHDL-u koji sabira osmobarbitne signale A i B i rezultat smešta u devetobarbitne signale SUM_N za neoznačen rezultat, odnosno SUM_O za označen:



```
signal sA, sB          : std_logic_vector(7 downto 0);
signal sSUM_N, sSUM_O  : std_logic_vector(8 downto 0);

sSUM_N <= ('0' & sA) + ('0' & sB);      -- neoznačeni brojevi
sSUM_O <= (sA(7) & sA) + (sB(7) & sB);  -- označeni brojevi
```

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko rezultat u sistemu ima isti broj bita kao operandi, prenos se ignoriše! U tom slučaju biste prilikom sabiranja četvorobarbitnih vrednosti 9 i 7 (1001 + 0111) dobili rezultat 0000 jer se jedinica na najvišoj poziciji ignoriše i u tom slučaju nije potrebno proširivati sabirke.

```
signal sA, sB          : std_logic_vector(7 downto 0);
signal sSUM_N, sSUM_O  : std_logic_vector(7 downto 0);


sSUM_N <= sA + sB;      -- neoznačeni brojevi
sSUM_O <= sA + sB;      -- označeni brojevi
```

2.2. Komplementer

Komplement je dopuna datog broja do neke unapred definisane vrednosti. Najčešće se koristi za prikazivanje negativnih brojeva ili za realizaciju oduzimanja pomoću sabiranja. U binarnom brojnom sistemu (osnove 2), mogu da se definišu samo dva komplementa:

- **Komplement jedinice (I komplement)** – dobijamo negiranjem svakog bita polaznog binarnog broja
- **Komplement dvojke (II komplement)** – dobijamo dodavanjem jedinice na kompl. I zadatog broja

 Komplementer je kombinaciona mreža koja računa komplement I ili II, za zadatu vrednost ulaznog signala.



U **decimalnom** brojnom sistemu, pozitivne i negativne brojeve razlikujemo po znaku ispred apsolutne vrednosti broja (+ ili -).

Ukoliko u **binarnom** brojnom sistemu koristimo predstavu broja u formatu **DIREKTOG KODA (ZNAK + APSOLUTNA VREDNOST)**, tada najznačajniji bit MSB definiše znak, a ostali biti sadrže apsolutnu vrednost broja. Ukoliko je MSB = 1, broj je negativan, dok je za MSB = 0 broj pozitivan. Problem kod ovog načina predstavljanja je što se ne dobija tačan rezultat ako u sabiranju učestvuju negativni brojevi. Jedan od najčešće korišćenih načina predstavljanja negativnih binarnih brojeva, kojim se rešava problem sa aritmetičkim operacijama nad negativnim brojevima, je **komplement dvojke**.

U narednom primeru ćemo predstaviti broj $-7_{(10)}$ u komplementu dvojke:

$7_{(10)} = 0111_{(2)}$

Prvi komplement $\Rightarrow 1000_{(2)}$

Drugi komplement $\Rightarrow 1000_{(2)} + 1 = 1001_{(2)}$

$-7_{(10)} = 1001_{(2)}$

Provera:

$+7_{(10)} = 0111_{(2)} = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 4 + 2 + 1 = 7$

$-7_{(10)} = 1001_{(2)} = -1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -8 + 1 = -7$

U nastavku su u Tabeli 2-1 dati primeri sabiranja brojeva zapisanih u komplementu dvojke:

Tabela 2-1. Sabiranje brojeva zapisanih u komplementu dvojke


A	+2	0010	+2	0010	-5	1011	+6	0110
B	+3	0011	-7	1001	-2	1110	+7	0111
A + B	+5	0101	-5	1011	-7	11001	+13	1101 = -3

Jedini ispravan način predstavljanja negativnog broja u računaru jeste pomoću komplement II predstave.

```
sCOMPL_I <= not(sA);           -- komplement I
oCOMPL_II <= sCOMPL_I + 1;      -- komplement II
```

 2.3. Komparator

Komparator je kombinaciona mreža koja vrši poređenje vrednosti ulaznih signala. U prethodnoj vežbi smo već upoznali ovu kombinacionu mrežu i opisali je na više načina u VHDL-u. Svakako je najpogodniji način opisivanja pomoću uslovne dodele. U nastavku je dat primer poređenja signala A sa nulom:



```
oZERO <= '1' when sA = 0 else '0';
```

2.4. Pomerač


Pomerač je kombinaciona mreža koja vrši logičko ili aritmetičko pomeranje vrednosti ulaznih signala. Kod logičkog pomeranja se uvek dodaju **NULE** sa leve ili desne strane u zavisnosti od pomeranja, dok se kod aritmetičkog pomeranja udesno zadržava **ZNAK**.

Vrsta	Smer	Opis	Slika	Primer u VHDL-u
Logičko	ULEVO	Množenje neoznačenih brojeva sa 2^n , gde je n broj pomeranja.		Logičko pomeranje signala A ulevo za 3 mesta: <code>sRES <= sA(4 downto 0) & „000“;</code>
	UDESNO	Deljenje neoznačenih brojeva sa 2^n , gde je n broj pomeranja		Logičko pomeranje signala A udesno za 4 mesta: <code>sRES <= „0000“ & sA(7 downto 4);</code>
Aritmetičko	ULEVO	Množenje označenih brojeva sa 2^n , gde je n broj pomeranja		Aritmetičko pomeranje signala A ulevo za 1 mesto: <code>sRES <= sA(6 downto 0) & '0';</code>
	UDESNO	Deljenje označenih brojeva sa 2^n , gde je n broj pomeranja		Aritmetičko pomeranje signala A udesno za 2 mesta: <code>sRES <= sA(7) & sA(7) & sA(7 downto 2);</code>

NAPOMENA: Postoji više različitih teorija za realizaciju aritmetičkog pomeranja ulevo i sve su ispravne. Na vežbama ćemo koristiti teoriju da se aritmetičko pomeranje ulevo ponaša isto kao i logičko pomeranje ulevo.

PITANJE: Da li pomerač može da pomera **svoju vrednost** tj. da napišemo u VHDL-u sledeće:

 
```
sRES <= sRES(5 downto 0) & „00“; ?
```



Odgovor je NE! Svaka kombinaciona mreža zavisi samo od trenutnih vrednosti na ulazu i povratna sprega u kombinacionim sistemima ne postoji! Ovaj „problem“ će nam rešiti upravo sekvencijalne mreže, koje ćemo upoznati na narednim vežbama.

2.5. Dekoder – primena na 7-segmentni displej

Dekoder za 7-segmentni displej je kombinaciona mreža koja na osnovu binarnog ulaza (najčešće 4-bitni binarni broj) generiše odgovarajuće izlaze koji kontrolišu segmente 7-segmentnog displeja, kako bi se prikazala cifra (0-9) ili slovo. Na Slici 2-5 je prikazan 7-segmentni displej, koji se sastoji od 7 segmenata (3 horizontalna i 4 uspravna) gde je svaki segment zapravo nezavisna LED dioda: **a, b, c, d, e, f, g**. Za prikaz decimalne tačke koristi se poseban segment **dp**. Platforma MAX 1000 ima četiri 7-segmentna displeja.

 

Slika 2-5. Izgled 7-segmentnog displeja

Brojevi od 0 do 9, kao i slova ili heksadecimalne cifre A, B, C, D, E i F, mogu se ispisati aktiviranjem odgovarajućih delova 7-segmentnog displeja, kao što je prikazano na Slici 2-6. Svaki od segmenata se aktivira tj. svetli podešavanjem odgovarajućeg pina. Listu sa svim pinovima možete pronaći u dokumentu *LPRS1_FPGA_pins.pdf*.



Slika 2-6. Ispis brojeva i slova na 7-segmentnom displeju

U Tabeli 1-1 data je istinitosna tablica u kojoj se vidi koje segmente je potrebno aktivirati kako bi bio prikazan svaki od brojeva 0 do 9.

NAPOMENA: Segmenti 7-segmentnog displeja na MAX 10 platformi su aktivni na 0, tako da ih treba invertovati u odnosu na poslednju kolonu u Tabeli 1-1.

Tabela 1-1. Istinitosna tablica za prikaz brojeva 0-9 na 7-segmentni displej

Dekadna cifra (hexadecimalna)	Binarni format				Segmenti na 7-segmentnom displeju						
	B3	B2	B1	B0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

ZADACI

1. Multiplekser

Vaš zadatak je da implementirate 4x1 multiplekser bez signala dozvole (4 ulaza opšte namene, 2 selekciona ulaza i 1 izlaz) na sledeće načine:


- opisom u VHDL-u na nivou logičkih kola,
- opisom u VHDL-u koristeći uslovnu dodelu,
- opisom u VHDL-u koristeći kombinacioni proces za IF-ELSE,
- opisom u VHDL-u koristeći kombinacioni proces za CASE.

Nakon opisa sistema u VHDL-u, proverite ispravnost vašeg sistema u ModelSim-Altera simulatoru.

Prvi korak u implementaciji sistema je analiza broja prolaza i pravljenje istinitosne tablice. Multiplekser 4x1 ima sledeće prolaze:

- 4 ulaza opšte namene – iX_3 , iX_2 , iX_1 , iX_0
- 2 selekciona ulaza koji određuju koji ulaz će se prosleđivati na izlaz – $iSEL_1$ i $iSEL_0$
- 1 izlaz – oY

 Istinitosna tablica multipleksera 4x1 je data u nastavku:



Na osnovu istinitosne tablice možemo izvesti logičku funkciju koja će nam služiti za opis sistema u VHDL-u na nivou logičkih kola:

$$Y = iX_0 \overline{iSEL_1} \overline{iSEL_0} + iX_1 \overline{iSEL_1} iSEL_0 + iX_2 iSEL_1 \overline{iSEL_0} + iX_3 iSEL_1 iSEL_0$$

S obzirom na to da jednom izlaznom signalu ne možemo dodeliti više vrednosti i da ovaj zadatak treba uraditi na 4 načina, u entitet ćemo dodati posebne izlaze za svaki traženi opis. Na taj način ćemo biti u mogućnosti da u simulaciji proverimo da li su sva rešenja identična u istom trenutku za istu kombinaciju ulaza.

Dva selekciona signala smo spojili u jedan dvobitan signal $iSEL$ korišćenjem tipa ***std_logic_vector***.

U nastavku je dat opis ovog digitalnog sistema u VHDL-u:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port(
        iX0    : in std_logic;
        iX1    : in std_logic;
        iX2    : in std_logic;
        iX3    : in std_logic;
        iSEL   : in std_logic_vector(1 downto 0);
        oY_logicka_kola    : out std_logic;
        oY_uslovna_dodela  : out std_logic;
        oY_process_IF     : out std_logic;
        oY_process_CASE    : out std_logic
    );
end entity;

architecture Behavioral of mux is
    signal sS0, sS1, sS2, sS3 : std_logic;
begin
    -- logicka kola
    sS0 <= iX0 and not(iSEL(1)) and not(iSEL(0));
    sS1 <= iX1 and not(iSEL(1)) and iSEL(0);
    sS2 <= iX2 and iSEL(1) and not(iSEL(0));
    sS3 <= iX3 and iSEL(1) and iSEL(0);
    oY_logicka_kola <= sS0 or sS1 or sS2 or sS3;

    -- uslovna dodela
    oY_uslovna_dodela <= iX0 when iSEL = "00" else
                        iX1 when iSEL = "01" else
                        iX2 when iSEL = "10" else
                        iX3;

    -- if-else
    process (iX0, iX1, iX2, iX3, iSEL) begin
        if (iSEL = "00") then
            oY_process_IF <= iX0;
        elsif (iSEL = "01") then
            oY_process_IF <= iX1;
        elsif (iSEL = "10") then
            oY_process_IF <= iX2;
        else
            oY_process_IF <= iX3;
        end if;
    end process;

    -- case
    process (iX0, iX1, iX2, iX3, iSEL) begin
        case (iSEL) is
            when "00" => oY_process_CASE <= iX0;
            when "01" => oY_process_CASE <= iX1;
            when "10" => oY_process_CASE <= iX2;
            when others => oY_process_CASE <= iX3;
        end case;
    end process;
end architecture;

```

NAPOMENA: U svakom od prethodnih opisa multipleksera možete primetiti da je obavezna podrazumevana grana (**ELSE** ili **WHEN OTHERS**) i da se u njoj dodeljuje jedna od postojećih ulaza multipleksera.

U nastavku sledi primer kako **NIJE ISPRAVNO** opisati multiplekser ili bilo koji digitalni sistem sa konačnim brojem ulaza/izlaza. Konkretno, multiplekser u ovom primeru ima samo 4 ulaza i stoga ne može biti više od 4 CASE grane koje dodeljuju vrednosti izlaznom signalu:

```
process (ix0, ix1, ix2, ix3, iSEL) begin
    case (iSEL) is
        when "00" => oY_process_CASE <= ix0;
        when "01" => oY_process_CASE <= ix1;
        when "10" => oY_process_CASE <= ix2;
        when "11" => oY_process_CASE <= ix3; -- NIJE ISPRAVNO!
        when others => oY_process_CASE <= ix3;
    end case;
end process;
```

Sledeći korak je pisanje test bench datoteke, kako bi se sistem simulirao u ModelSim-Altera alatu. U stimulus procesu je potrebno postaviti vrednosti ulaza ix3, ix2, ix1 i ix0 na bilo koje vrednosti, a zatim zadati sve kombinacije vrednosti iSEL signala iz istinitosne tablice. U nastavku je dat VHDL opis stimulus procesa u test bench-u:

```
stimulus: process
begin
    sX0 <= '1';
    sX1 <= '0';
    sX2 <= '1';
    sX3 <= '0';

    sSEL <= "00";
    wait for 100 ns;


    sSEL <= "01";
    wait for 100 ns;

    sSEL <= "10";
    wait for 100 ns;

    sSEL <= "11";
    wait;

end process stimulus;
```

Na slici 1-1 sledi prikaz rezultata u simulatoru, gde smo potvrdili ispravnost sistema za sva četiri načina opisivanja sistema:

 

Slika 1-1. Rezultat simulacije za MUX 4x1

Nakon potvrđene ispravnosti sistema u simulatoru, proverite ispravnost na platformi MAX 10. U nastavku sledi predlog za povezivanje ulaza i izlaza na odgovarajuće pinove:

Prolazi	Smer	Komponenta	FPGA pin	I/O standard
iX3	input	I_SW[3]	PIN_M1	3.3 V Schmitt Trigger
iX2	input	I_SW[2]	PIN_M2	3.3 V Schmitt Trigger
iX1	input	I_SW[1]	PIN_L3	3.3 V Schmitt Trigger
iX0	input	I_SW[0]	PIN_M3	3.3 V Schmitt Trigger
iSEL1	input	I_PB_LEFT	PIN_D1	3.3 V Schmitt Trigger
iSEL0	input	I_PB_RIGHT	PIN_E3	3.3 V Schmitt Trigger
oY	output	o_sem_g	PIN_B1	3.3-V LVTTTL

2. Demultiplekser (dodatni zadatak)

Implementirati 1x4 demultiplekser bez signala dozvole (1 ulaz opšte namene, 2 selekciona ulaza i 4 izlaza) na sledeće načine:

- opisom u VHDL-u na nivou logičkih kola,
- opisom u VHDL-u koristeći uslovnu dodelu,
- opisom u VHDL-u koristeći kombinacioni proces.

Nakon opisa sistema u VHDL-u, proverite ispravnost vašeg sistema simulacijom.

3. Prioritetni koder (dodatni zadatak)

Implementirati prioritetni koder bez signala dozvole sa 8 ulaza na sledeće načine:

- opisom u VHDL-u na nivou logičkih kola,
- opisom u VHDL-u koristeći uslovnu dodelu,
- opisom u VHDL-u koristeći kombinacioni proces.

Nakon opisa sistema u VHDL-u, proverite ispravnost vašeg sistema simulacijom.

4. Složeni kombinacioni sistem 1

U VHDL jeziku opisati i simulirati digitalni sistem čije je ponašanje opisano u nastavku:

Ulazi digitalnog sistema:

- **iA [7:0]** – prvi ulazni operand,
- **iB [2:0]** – drugi ulazni operand,
- **iSEL** – izbor operacije (sami odredite koliko bita treba da ima signal).

Izlazi digitalnog sistema:

- **oY** – rezultat operacije (sami odredite koliko bita treba da ima signal),
- **oSEGM[6:0]** – izlazni signal za 7-segmentni displej
- **oZERO** – izlazni signal koji pokazuje da li je rezultat operacije jednak nuli.

Opis digitalnog sistema:

Na signal **sENC** dovesti indeks bita na logičkoj jedinici signala **iA**. Ukoliko signal **iA** ima više bita koji sadrže jedinicu, izabrati onaj sa najvišim indeksom. Ako nijedan bit nije na logičkoj jedinici, neka rezultat bude jednak 3.

Signalu **sADD** dodeliti zbir neoznačenih vrednosti signala **sENC** i **iB**. Signal **sADD** treba da sadrži i prenos prilikom sabiranja.

Signalu **sCOMPL** dodeliti suprotnu vrednost signala **sADD**. Ako je na ulazu X, komponenta treba da odredi $-X$.

Na signal **sSHR** treba dovesti signal **sADD** koji je aritmetički pomeren za 2 bita udesno.

Na signalu **sDEC** postaviti na logičku jedinicu bit sa indeksom **iB**, a sve ostale bite na logičku NULU.

Signalu **sMUX** dodeliti :

- **sCOMPL** ako je selekcionni signal **iSEL** jednak 0
- **sSHR** ako je selekcionni signal **iSEL** jednak 1
- **sDEC[7:4]** ukoliko je selekcionni signal **iSEL** jednak 2
- **sDEC[3:0]** ukoliko je selekcionni signal **iSEL** jednak 3


Izlaznom signalu **oY** dodeliti signal **sMUX**.

Signal **sMUX** dekodovati u signal **oSEGM[6:0]** i prikazati na **7-segmentnom displeju**.

Izlaznom signalu **oZERO** dodeliti logičku jedinicu ukoliko je **sMUX = 0**.

Nacrtati blok dijagram šemu i opisati digitalni sistem u VHDL-u. Sistem simulirati izvršavajući svaku od operacija bar jednom, sa bar 2 različite vrednosti na svakom operandu. Bar jedan od slučajeva treba da rezultuje nulom i bar jedan od slučajeva brojem različitim od nule.

REŠENJE:

 

Ovaj digitalni sistem predstavlja jednostavnu aritmetičko-logičku jedinicu koja podržava sledeće operacije:

- zbir dva neoznačena ulazna operanda,
- negacija ulaznog operanda (od iS izračunati vrednost $\neg iS$), odnosno komplement II ulazne vrednosti,
- zbir dva ulazna operanda podeljen sa 4, tj. aritmetički pomeren u desno za 2 mesta,
- dekodiranje ulazne vrednosti iB i dodelu gornja ili donja 4 bita dekodovane vrednosti.

Izlaz iz multiplexera se prosleđuje na izlaz oY , kao i komparatoru koji poredi rezultat sa NULOM. Ukoliko je izlaz iz multiplexera jednak NULU, izlazni signal $oZERO$ će biti aktivan tj. jednak jedinici ($oZERO = '1'$).

PITANJE: Da li izlazni signal oY može da bude ulaz u komparator?

5. Složeni kombinacioni sistem 2

Vaš naredni zadatak je da implementirate složeniji digitalni sistem, sa dva 4-bitna ulaza (iA i iB), jednim selekcionim ulazom od 2 bita ($iSEL$) i jednim 4-bitnim izlazom (oC), tako da se sistem ponaša prema sledećoj jednačini:

$$oC = \begin{cases} iA & \text{if } iSEL = "00" \\ iB & \text{if } iSEL = "01" \\ iA + sB & \text{if } iSEL = "10" \\ sB + 1 & \text{if } iSEL = "11" \end{cases}$$

Ulaz iB je u formatu direktnog koda tj. **ZNAK + MODUO od 3 bita** i potrebno ga je konvertovati u format **drugog komplementa**, kako bi se mogle izvršiti zadate aritmetičke operacije.

iB je u formatu **ZNAK + MODUO**: $iB(3) \& iB(2 \text{ downto } 0)$

$$sB = \begin{cases} \neg('0' \& iB(2 \text{ downto } 0)) + 1 & \text{if } iB < 0 \\ iB & \text{else} \end{cases}$$

NAPOMENA: Kako bi se pravilno koristila operacija sabiranja, potrebno je na početku vhd datoteke uključiti **STD_LOGIC_UNSIGNED** biblioteku, za korišćenje neoznačenih brojeva.

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Primetite da ovaj sistem sadrži 10 ulaza i 4 izlaza, što znači da on računa 4 Bulove funkcije od 10 promenljivih. Tradicionalni pristup projektovanju digitalnih sistema kroz istinitosne tablice i crtanjem logičke šeme bi trajao veoma dugo, a VHDL nam omogućuje opis istog sistema u samo nekoliko linija! **Ali nikada ne treba zaboraviti da ono što mi opisujemo VHDL-om jesu logička kola i jesu Bulove funkcije izvedene iz istinitosne tablice! VHDL je samo drugi (jednostavniji) način da se opiše isti sistem.**

PITANJE: Koja kombinaciona mreža je opisana u ovom digitalnog sistemu?

DODATAK – kombinacione mreže

U sledećem dodatku opisane su dodatne kombinacione komponente koje se često koriste u digitalnoj obradi signala, komunikacionim sistemima i zaštiti podataka. Svaka komponenta je predstavljena opisom, istinitosnom tablicom i smernicama za VHDL implementaciju.

1.1. Paritet

Vrlo često se za siguran prenos kodiranih podataka koristi metoda pariteta, dodavanjem bitova za detekciju greške – **paritetni bit** (engl. parity bit).

1.1.1 Detekcija pariteta

Nad bilo kojim digitalnim signalom može se uraditi **detekcija pariteta**. To podrazumeva dve mogućnosti:

- **detekciju neparnog pariteta**, odnosno proveru da li je broj pojave '1' u datom signalu neparan. Svodi se na implementaciju XOR nad svim bitima signala.
- **detekciju parnog pariteta**, odnosno proveru da li je broj pojave '1' u datom signalu paran. Svodi se na implementaciju negiranog XOR nad svim bitima signala.

```
signal iD : std_logic_vector(3 downto 0);
signal oPARITY : std_logic;

oEVEN_PARITY <= (iD(0) xor iD(1) xor iD(2) xor iD(3));      -- PARNI paritet
oODD_PARITY <= not (iD(0) xor iD(1) xor iD(2) xor iD(3));  -- NEPARNI paritet
```

1.1.2 Dodavanje bita pariteta

Bilo kom digitalnom signalu može se dodati bit pariteta u cilju zaštite sadržaja, odnosno jednostavne detekcije da je došlo do neželjene promene sadržaja u signalu:

- na signal se dodaje bit pariteta, takav da u proširenom signalu ukupan broj pojave '1' bude **neparan**. Ovakav prošireni signal ima **neparan paritet**.
- na signal se dodaje bit pariteta, takav da u proširenom signalu ukupan broj pojave '1' bude **paran**. Ovakav prošireni signal ima **paran paritet**.

Realni komunikacioni sistemi zahtevaju na prijemu detekciju, a u pripremi za slanje dodavanje bita parnosti.

1.2. Barelov pomerač

Barelov pomerač je kombinaciono logičko kolo koje može da pomera reč podatka za **proizvoljan broj pozicija** u jednom taktu. Na ovaj način može da se realizuje logičko pomeranje (ukoliko se upražnjeni biti popunjavaju NULAMA), aritmetičko pomeranje (ukoliko se na odgovarajući način upražnjeni biti popune znakom ili nulama) ili rotiranje svih bita ulaznog podatka.


Koristi se često u hardverskoj implementaciji aritmetike sa pokretnim zarezom, gde se cifre moraju poravnati kako bi se izvršila neka aritmetička operacija među njima.

U nastavku je u VHDL-u opisan barel pomerač koji pomera vrednost logički ulevo za **ISTEP** pozicija:

```

process(iD, iSTEP)
begin
  case iSTEP is
    when "00" => oY <= iD;
    when "01" => oY <= iD(2 downto 0) & '0';
    when "10" => oY <= iD(1 downto 0) & "00";
    when others => oY <= iD(0) & "000";
  end case;
end process;

```

 

1.3. LUT – Look-Up tabela

LUT (Look-Up Table) je tabela unapred definisanih izlaznih vrednosti, gde ulaz predstavlja adresu, a izlaz predstavlja podatak koji je na toj adresi sačuvan. Takođe, na ovaj način može da se predstavi bilo koja funkcija sa zadatim ulazima i izlazima, bez izračunavanja. U nastavku je prikazana LUT koja na određenoj adresi iX sadrži odgovarajući podatak oY:

```

process(iX)
begin
  oY <= '0';
  case iX is
    when "0000" => oY <= '0';
    when "0001" => oY <= '1';
    when "0010" => oY <= '0';
    when "0011" => oY <= '1';
    when "0100" => oY <= '0';
    when "0101" => oY <= '0';
    when "0110" => oY <= '1';
    when "0111" => oY <= '1';
    when "1000" => oY <= '0';
    when "1001" => oY <= '1';
    when "1010" => oY <= '1';
    when "1011" => oY <= '0';
    when "1100" => oY <= '1';
    when "1101" => oY <= '1';
    when "1110" => oY <= '0';
    when others => oY <= '1'; -- pokriva "1111"
  end case;
end process;

```

Takođe, ukoliko bi zadati sistem u tabeli imao neku utvrđenu zavisnost (funkciju) između ulaza i izlaza, tada je moguće takav sistem opisati na jednostavniji način. Dobar primer je zadatak 2 iz računarske vežbe 1 koji je zadat sledećom istinitosnom tablicom:

iX2	iX1	iX0	oY2	oY1	oY0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Ovaj sistem bi se mogao opisati kao LUT, ali i na mnogo jednostavniji način ukoliko primetite da ovaj sistem predstavlja funkciju inkrementera, gde je $y = x++$, što bi u VHDL-u izgledalo ovako:

```
oY <= iX + 1;
```

1.4. Većinski element (engl. Majority gate)

Većinski element je kombinaciona mreža koja na osnovu više ulaznih signala određuje da li je većina ulaza jednaka logičkoj jedinici. Ovakve mreže se često koriste u:

- redundantnim digitalnim sistemima,
- sistemima sa trostrukim izvođenjem (TMR – Triple Modular Redundancy),

U nastavku je prikazan primer određivanja većine od 3 ulaza, gde ulaz $iX(2:0)$ predstavlja 3 bita glasanja, a izlaz oY postaje aktivan ukoliko su najmanje 2 od 3 ulaza jednaka '1'.

```
process (iX)
begin
  case iX is
    when "111" => oY <= '1';
    when "110" => oY <= '1';
    when "101" => oY <= '1';
    when "011" => oY <= '1';
    when others => oY <= '0'; -- pokriva "000", "001", ...
  end case;
end process;
```

ZAKLJUČAK

Koristeći uslovne dodele i kombinacione procese moguće je opisati veoma složenu Bulovu funkciju na kraći i razumljiviji način. Nakon završene laboratorijske vežbe, trebali biste biti u stanju da opišete proizvoljno složenu kombinacionu mrežu koristeći VHDL konstrukcije i tradicionalno, pomoću Bulovih funkcija.